

Tema 2

Calculați curenții prin laturile circuitelor și verificați soluția cu ajutorul bilanțului puterilor.



