The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

BAZELE ELECTROTEHNICII

~ CURS 5 ~

CURSUL ANTERIOR

11. Metode sistematice de rezolvare a circuitelor.

II. Regim permanent sinusoidal

1. Mărimi sinusoidale;
2. Metoda analitică a reprezentării în complex.

CUPRINS CURS

II. Regim permanent sinusoidal

3. Imitanțe complexe;
4. Puteri în regim sinusoidal;
5. Elemente de circuit în regim sinusoidal.

CUPRINS CURS


II. Regim permanent sinusoidal

3. Imitanțe complexe;

4. Puteri în regim sinusoidal;

5. Elemente de circuit în regim sinusoidal.

3. Imitanțe complexe

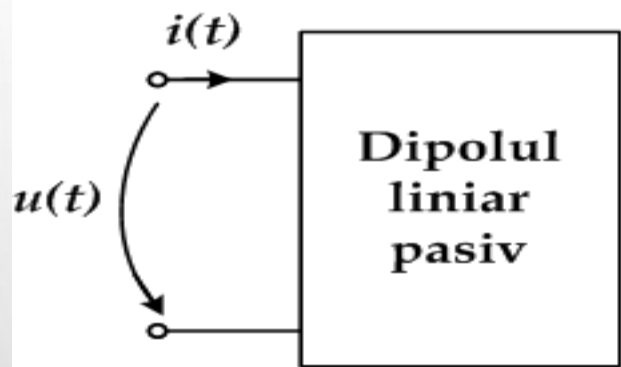

$$\begin{aligned} i(t) &= I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_I) & \underline{I} &= Ie^{j\alpha_I} \\ u(t) &= U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_U) & \underline{U} &= Ue^{j\alpha_U} \end{aligned} \longrightarrow$$


$$\underline{Z} = \frac{d \underline{U}}{\underline{I}} = \frac{Ue^{j\alpha_U}}{Ie^{j\alpha_I}} = \frac{U}{I} e^{j(\alpha_U - \alpha_I)} = Ze^{j\varphi} = Z \cos \varphi + j \cdot Z \sin \varphi$$

impedanța complexă

R

X

3. Imitanțe complexe

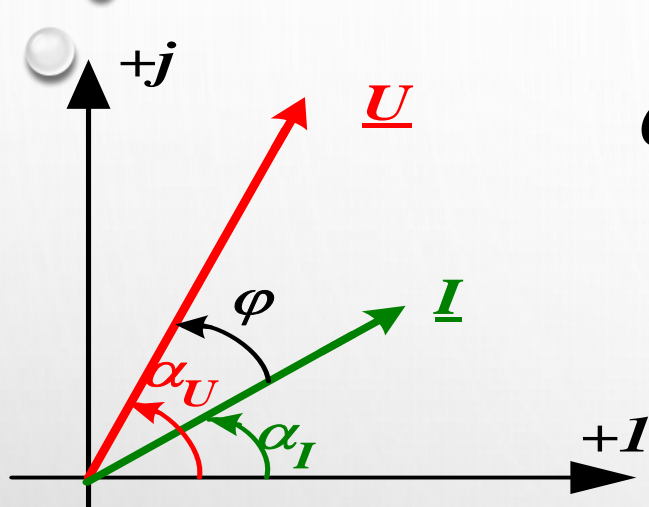

$$\varphi = \alpha_U - \alpha_I = \operatorname{arctg} \frac{X}{R}$$

argumentul impedanței

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

modulul impedanței

$$R = \operatorname{Re}\{\underline{Z}\}$$

rezistența

$$X = \operatorname{Im}\{\underline{Z}\}$$

reactanța

[Ω]

3. Imitanțe complexe

admitanța complexă

$$\underline{Y} = \frac{I e^{j\alpha_I}}{U e^{j\alpha_U}} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{Z} e^{-j\varphi} = Y \cos \varphi - j \cdot Y \sin \varphi = G - jB$$

$$G = \operatorname{Re}\{\underline{Y}\}$$

conductanța

/

$$B = \operatorname{Im}\{\underline{Y}\}$$

susceptanța

[S]

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2}$$

CUPRINS CURS


II. Regim permanent sinusoidal

3. Imitanțe complexe;

4. Puteri în regim sinusoidal;


5. Elemente de circuit în regim sinusoidal.

4. Puteri în regim sinusoidal

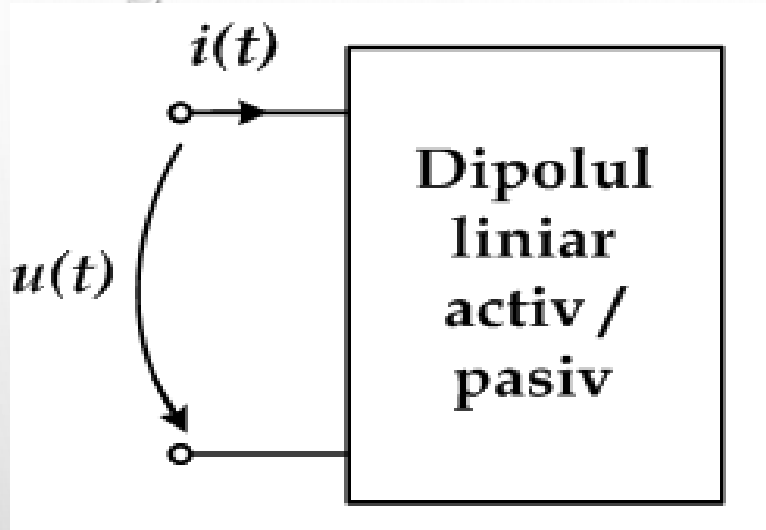

$$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_I)$$
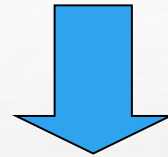
$$u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_U)$$



$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = 2U \cdot I \sin(\omega t + \alpha_U) \sin(\omega t + \alpha_I)$$

$$= U \cdot I \cos(\alpha_U - \alpha_I) - U \cdot I \cos(2\omega t + \alpha_U + \alpha_I)$$

puterea fluctuantă

4. Puteri în regim sinusoidal

$$\rightarrow \text{pentru } \varphi = 0 \Rightarrow P = U \cdot I$$

$$\rightarrow \text{pentru } \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow P = 0$$

a. Puterea activă

$$P^d = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) \quad [P]_{SI} = 1W$$

$$P = U \cdot I \cos \varphi$$

4. Puteri în regim sinusoidal

b. Puterea reactivă

$$Q^d = U \cdot I \sin \varphi \quad [Q]_{SI} = 1VAR$$

→dacă: $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ = regim inductiv $\Rightarrow Q > 0$

→dacă: $-\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$ = regim capacitiv $\Rightarrow Q < 0$

c. Puterea aparentă

$$S^d = U \cdot I = Z \cdot I^2 = Y \cdot U^2 \quad [S]_{SI} = 1VA$$

4. Puteri în regim sinusoidal

d. Puterea aparentă complexă

$$\underline{S}^d = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = U \cdot I \cdot e^{j(\alpha_U - \alpha_I)} = U \cdot I \cdot e^{j\varphi}$$

$$= U \cdot I (\cos \varphi + j \sin \varphi) = S \cos \varphi + j S \sin \varphi = P + jQ$$

4. Puteri în regim sinusoidal

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$



$$K^d = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \cos \varphi$$

Factorul de putere

CUPRINS CURS

II. Regim permanent sinusoidal





3. Imitanțe complexe;

4. Puteri în regim sinusoidal;

5. Elemente de circuit în regim sinusoidal.

5. Elemente de circuit în regim sinusoidal

1. Rezistorul ideal

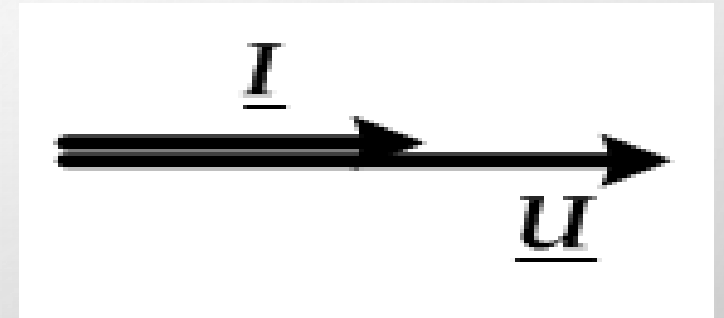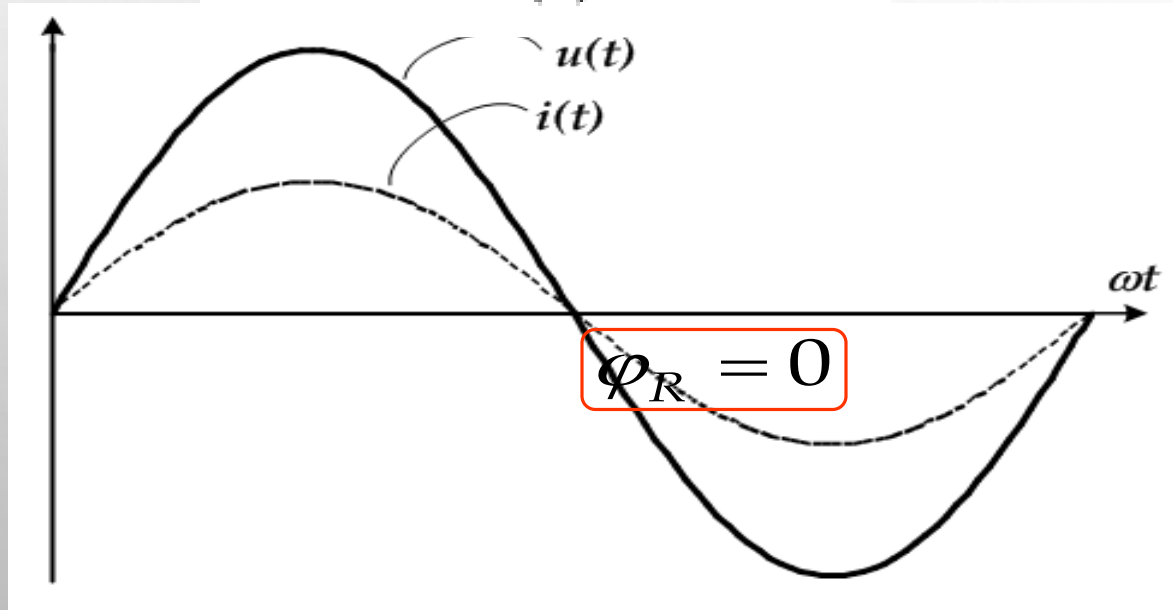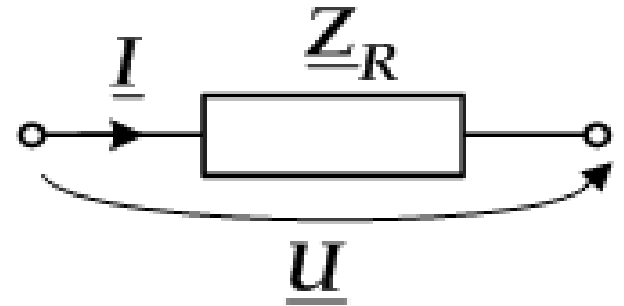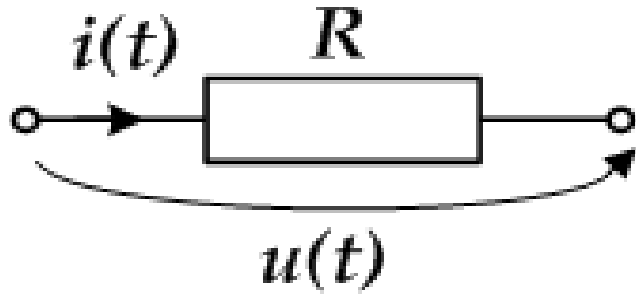

$$\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}_R = R \cdot \underline{I}_R$$

5. Elemente de circuit în regim sinusoidal

1. Rezistorul ideal

$$u_R = R \cdot i_R$$





$$R_R = R; \quad X_R = 0; \quad G_R = \frac{1}{R}; \quad B_R = 0.$$

$$P_R = R \cdot I^2 = G \cdot U^2$$

$$Q_R = 0; \quad S_R = U \cdot I = R \cdot I^2 = G \cdot U^2$$

5. Elemente de circuit în regim sinusoidal

2. Bobina ideală

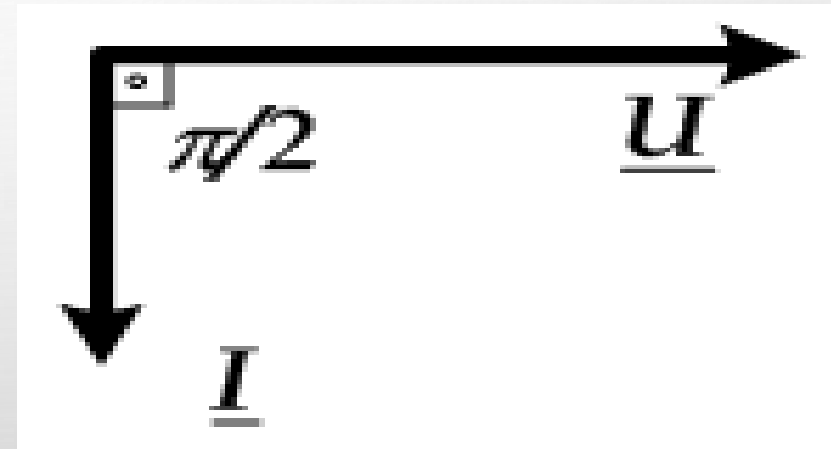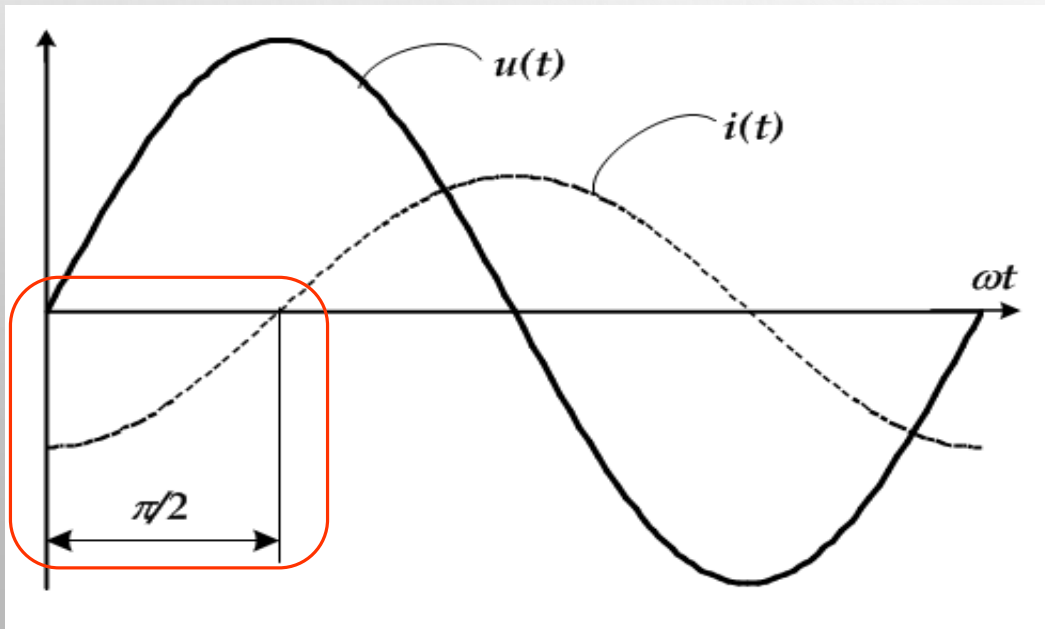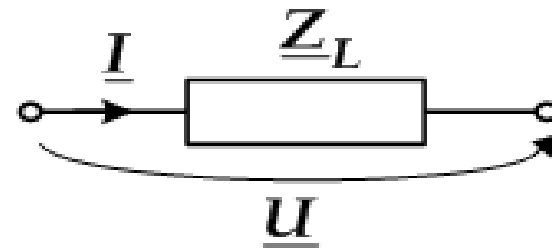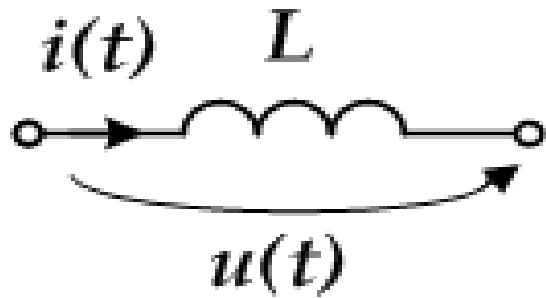

$$\underline{U}_L = \underline{Z}_L \cdot \underline{I}_L = j\omega L \cdot \underline{I}_L$$

5. Elemente de circuit în regim sinusoidal

2. Bobina ideală

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$R_L = 0; \quad X_L = \omega L; \quad G_L = 0; \quad B_L = \frac{1}{\omega L}.$$

$$P_L = 0 \quad Q_L = \omega \cdot L \cdot I^2 = \frac{1}{\omega L} U^2;$$

$$S_L = \omega \cdot L \cdot I^2 = \frac{1}{\omega L} U^2$$

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !!