

Tema 3

Calculați curenții prin laturile circuitelor și verificați soluția cu ajutorul bilanțului puterilor.

