

Tema seminar # 10 (BE1)

Circuite de curent alternativ


Bobine cuplate, Generatoare echivalente

George Marian Vasilescu

06 Dec. 2016

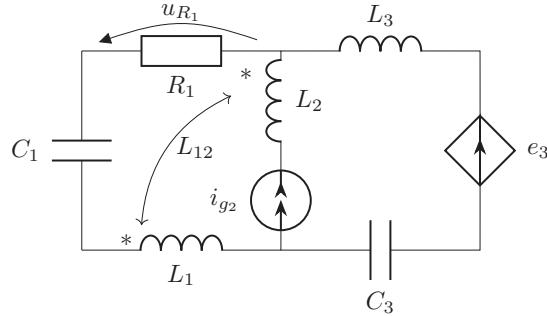
**Exercițiu 1.** Pentru circuitul din figură se cunosc  $\omega = 1 \text{ Mrad/s}$ ,  $i_{g_2}(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t) [A]$ ,  $e_3(t) = 2u_{R_1}(t) [V]$ ,  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $C_1 = 0,25 \mu\text{F}$ ,  $L_1 = 4 \mu\text{H}$ ,  $L_{12} = 1 \mu\text{H}$ ,  $L_2 = L_3 = 2 \mu\text{H}$ ,  $C_3 = 0,5 \mu\text{F}$ . Cerințe:

- Soluționați circuitul aplicând teoremele lui Kirchhoff;
- Scriți ecuațiile corespunzătoare metodei potențialelor la noduri;
- Faceți bilanțul puterilor;
- Calculați puterile debitate de sursa  $i_{g_2}$ : puterea aparentă complexă, puterea activă, puterea reactivă, puterea aparentă.



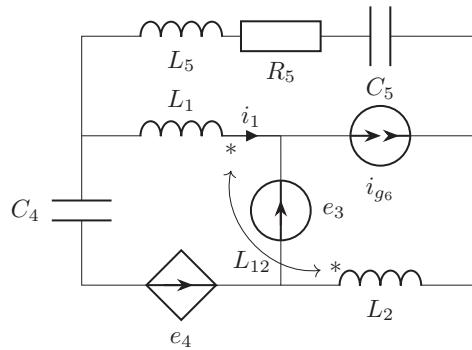
**Exercițiu 2.** Pentru circuitul din figură se cunosc  $e_3(t) = 12 \sin(t - \frac{\pi}{4}) [V]$ ,  $i_{g_6}(t) = 2\sqrt{2} \sin(t) [A]$ ,  $e_4(t) = 1i_1(t) [V]$ ,  $L_1 = L_2 = 4 \text{ H}$ ,  $L_{12} = 1 \text{ H}$ ,  $C_4 = 0,5 \text{ F}$ ,  $R_5 = 3 \Omega$ ,  $L_5 = 2 \text{ H}$ ,  $C_5 = 0,5 \text{ F}$ . Cerințe:

- Soluționați circuitul aplicând teoremele lui Kirchhoff;
- Scriți ecuațiile corespunzătoare metodei potențialelor la noduri; optional: rezolvați sistemul de ecuații.



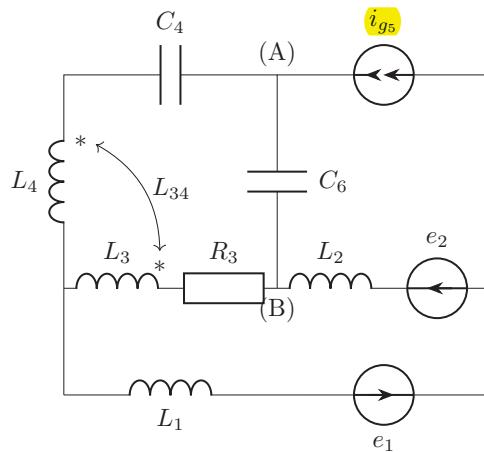**Exercițiu 3.** Pentru circuitul din figură se cunosc  $e_1(t) = 12\sqrt{2} \sin(10t)$  [V],  $e_2(t) = 4\sqrt{2} \sin(10t + \frac{\pi}{2})$  [V],  $i_{g_5}(t) = \sqrt{2} \cos(10t - \frac{\pi}{2})$  [A],  $L_1 = L_2 = L_3 = L_{34} = 0,2$  H,  $R_3 = 6$  Ω,  $L_4 = 0,4$  H,  $C_4 = 0,0125$  F. Cerințe:

- Spărați cuplajul;
- Determinați generatorul echivalent de tensiune între bornele A și B aplicând teorema lui Thévenin; ce circuit corespunde acestuia în domeniul timp?
- Determinați generatorul echivalent de curent între bornele A și B aplicând teorema lui Norton (*optional*); ce circuit corespunde acestuia în domeniul timp?



### Soluții și indicii

#### Soluția 1.

$$I_1 = 1 \text{ [A]}, \quad U_{g_2} = -j \text{ [V]}, \quad I_3 = 1 - j \text{ [A]}$$

Ce se obține în domeniul timp?  $\underline{S} = 1 + 2j$  [VA]

#### Soluția 2.

$$I_1 = 2j \text{ [A]}, \quad I_2 = -2j \text{ [A]}, \quad I_3 = 2(1 - j) \text{ [A]} \dots$$

#### Soluția 3.

Se trece în complex circuitul cu cuplajul spart. Se aplică algoritmul de la circuitele rezistive lucrând cu impedanțe (în locul rezistențelor) și cu tensiuni și curenți complecsi.

**Pas 1:**  $\underline{Z}_{AB_0} = 3(1 - j)[\Omega]$

**Pas 2:**  $\underline{U}_{AB_0} = -6[V]$  (Dacă aplicați TK:  $\underline{I}_{23} = 1 - j[A]$ )

**Pas 3:** Desenul și relațiile. Tot aici desenați circuitul în domeniul timp, ce va consta într-o ST sinusoidală în serie cu un rezistor și un element dinamic (ce element?). Este acest circuit unic?